

Reg. No. :

FY-31

Name :

FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION, JUNE 2022

Part – III

Time : 2 Hours

ELECTRONICS

Cool-off time : 15 Minutes

Maximum : 60 Scores

General Instructions to Candidates :

- There is a ‘Cool-off time’ of 15 minutes in addition to the writing time.
- Use the ‘Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- Read the instructions carefully.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the Examination Hall.



வித்யார்த்திகரம்கூடிய பொதுக்கேள்விகள் :

- நிர்த்திஷ்ட ஸமயத்தின் பூரம் 15 மினிட் ‘குறிப் போடுதல்’ உள்ளூடிதிக்கூடு.
- ‘குறிப் போடுதல்’ சோந்தப்படுத்தப்படும் உத்தரங்கள் அனுஸ்திரணம் செய்யப்படும் உபயோகிக்கூடு.
- உத்தரங்கள் எழுதுகின்ற முன் சோந்தப்படுத்தப்படுவது வாயிக்கை.
- நிர்வேஶங்கள் முடிவுகளும் குறிப்புகளும் வாயிக்கை.
- கணக்குகள், கூடுதல்கள், சிற்பங்கள், மாதிரிகள், எண்ணில் உத்தரபோடுப்பிற்கு தனி உள்ளூடிதிக்கை.
- சோந்தப்படுத்தப்படும் உத்தரங்கள் நடித்திடுவது.
- அவசியமாக ஸமலத்து ஸமவாக்கங்கள் கொடுக்கப்படும்.
- போக்குவரத்து செய்யப்படுகிறது. கால்க்கூலேர்க்குகள் ஓஷிக்கையும் கூடும்.

Answer all questions from 1 to 10. Each carries 1 Score.

(10 × 1 = 10)

1. Select the symbol of inductor.

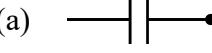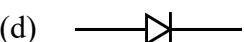- (a)  (b) 
(c)  (d) 

2. If V_m is the maximum value, the rms value of AC voltage is equal to

- (a) $\frac{V_m}{2}$ (b) $\frac{V_m}{\pi}$
(c) $\frac{V_m}{\sqrt{2}}$ (d) $\frac{2V_m}{\pi}$

3. The band gap energy for germanium is _____.

- (a) 0.7 eV (b) 1.1 eV
(c) 0.3 eV (d) 0.8 eV

4. The cut in voltage of silicon diode is _____.

- (a) 0.3 V (b) 1.1 V
(c) 0.7 V (d) 1 V

5. From the following values select the one which may possibly be the current gain of a transistor in common base configuration.

- (a) 19 (b) 29
(c) 0.8 (d) 1




6. Select the photosensor from the following :

- (a) Solar cell (b) LED
(c) LCD (d) Thermistor

1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രോദ്യൂസ്സിന്റെ ഉത്തരമെഴുതുക. 1 സ്കോർ വിതം.

(10 × 1 = 10)

1. ഇൻവക്ടറിന്റെ സിനപൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

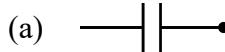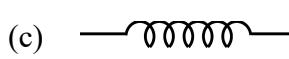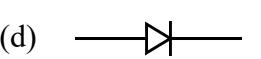- (a)  (b) 
(c)  (d) 

2. പരമാവധി മൂല്യം V_m ആണെങ്കിൽ AC വോൾട്ടേജിന്റെ rms മൂല്യം _____ ആകുന്നു.

- (a) $\frac{V_m}{2}$ (b) $\frac{V_m}{\pi}$
(c) $\frac{V_m}{\sqrt{2}}$ (d) $\frac{2V_m}{\pi}$

3. ജർമേനിയം എന്ന സെമിക്കണ്ട്രർ വസ്തുവിന്റെ ബാൻഡ്ഗാപ് ഉന്നിം _____ ആകുന്നു.

- (a) 0.7 eV (b) 1.1 eV
(c) 0.3 eV (d) 0.8 eV

4. സിലിക്കൺ ധയോഡിന്റെ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ട് _____ ആകുന്നു.

- (a) 0.3 V (b) 1.1 V
(c) 0.7 V (d) 1 V

5. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒരു കോമൺ ബൈസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കിറ്റ് ഗയിൻ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂല്യം എത്രാണ്.

- (a) 19 (b) 29
(c) 0.8 (d) 1

6. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഫോട്ടോ സെൻസർ എത്രാണ്?

- (a) സോളാർ സെൽ (b) LED
(c) LCD (d) തെർമ്മിസ്റ്റർ

Answer any 6 questions from 11 to 19. Each carries 2 Scores.

$$(6 \times 2 = 12)$$

11. Classify the following into passive and active components :
Transistor, Capacitor, Inductor, Diode, Resistor, IC
 12. What do you mean by doping in semiconductors ?
 13. What do you mean by depletion layer in a PN junction ?
 14. Draw the symbols of NPN and PNP transistors marking all the terminals.

15. Draw the symbol and any two applications of LED.
16. What is the basic principle of a solar cell ? Give its symbol.
17. (a) Give an expression for ripple factor in connection with rectifiers. (1)
(b) What is the value of ripple factor for a half wave rectifier ? (1)
18. What do you mean by damped oscillations ?
19. What are the two conditions for sustained oscillations which are called Barkhausen criterion ?

Answer any 6 questions from 20 to 29. Each carries 3 Scores. (6 × 3 = 18)

20. Find the Colour Code of the resistor whose value is $1\text{ k}\Omega$ with a tolerance of $\pm 10\%$.
21. If 'n' number of resistors each of value ' R ' Ω are connected (a) in series and (b) in parallel. Find the effective resistances in each case.
22. Differentiate conductors, insulators and semiconductors based on energy band diagram.
23. (a) What should be done to forward bias a PN junction ? (2)
(b) What happens to the charge-carriers (free electrons and holes) when a PN junction is forward biased ? (1)
24. (a) Draw the forward bias characteristics of a PN junction diode. (2)
(b) What do you mean by the cut in voltage of a diode ? (1)

15. LED യുടെ സിസ്റ്റമിലും രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുക.
16. ഒരു സേബാളാർ സെല്ലിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ത്? അതിന്റെ സിസ്റ്റൽ വരയ്ക്ക.
17. (a) റെക്ടിഫയറിലെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിന്റെ സമവാക്യം എന്ത്? (1)
(b) ഒരു ഹാഫ് വോവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എത്ര ആകുന്നു? (1)
18. ഡാംപ്യം ഓസിലേഷൻകൾ എന്നാൽ എന്താണ്?
19. ബാർക് ഹ്യൂസൻ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നു വിളിക്കുപ്പെട്ടുന്ന, ഓസ്ലിലേഷൻകൾ സുസ്ഥിരമാകാൻ വേണ്ട വ്യവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാം?
- 20 മുതൽ 29 വരെയുള്ള പ്രോദ്ദേശങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 6 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.
3 സ്ക്രാർ വിതാ. (6 × 3 = 18)**
20. $1 \text{ k}\Omega$ മൂല്യവും $\pm 10\%$ ടോളിന്റെ ഉള്ള ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ കളർ കോഡ് എഴുതുക.
21. ‘R’ Ω മൂല്യം വിത്തമുള്ള ‘n’ എണ്ണം റസിസ്റ്ററുകൾ (a) സീരിസ് റിതിയിൽ (b) പാരലൽ റിതിയിൽ അടക്കിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു അടഞ്ഞലിലുമുള്ള എഫക്റ്റിവ് റസിസ്റ്റർക്കൾ കണക്കിലുണ്ടോ.
22. കണക്കുകൾ, ഇൻസുലേററുകൾ, സെമികണക്കുകൾ എന്നിവയെ എന്നർജി ബാൻഡ് ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുക.
23. (a) ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേർഡ് ബയസ് ചെയ്യുന്നതെന്നെന്ന ? (2)
(b) ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേർഡ് ബയസ് ചെയ്യുന്നോൾ അതിലെ ചാർജ് കാരിയറുകൾക്ക് (ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും ഹോളുകൾക്കും) എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? (1)
24. (a) ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ ഫോർവേർഡ് ബയസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് വരയ്ക്ക. (2)
(b) ഒരു ഡയോഡിന്റെ കട്ട-ഇൻ വോൾട്ട് എന്നാൽ എന്താണ്? (1)

25. Compare emitter, base and collector regions of a transistor based on doping concentration and physical size.
26. (a) Draw the inverting configuration of Op-Amp. (2)
(b) Give an expression for the gain of inverting configuration of Op-Amp. (1)
27. What are the three main characteristics of an Op-Amp ?
28. Give the symbol, truth table and the output expression of an AND gate.
29. Draw a connection diagram to show how a galvanometer can be converted into a voltmeter.

Answer any 5 questions from 30 to 37. Each carries 4 Scores. (5 × 4 = 20)

30. Three $100\ \Omega$ resistors are connected in series across a supply of 300 V. Find
(a) The effective resistance of the circuit. (2)
(b) The total current through the circuit. (2)
31. An AC signal is represented by the equation $V = 141 \sin 314 t$.
Find
(a) The maximum value of voltage. (1)
(b) The rms value of voltage. (1)
(c) The frequency of the signal. (2)

32. With a neat circuit diagram explain the working of a NPN transistor. Thus show that

$$I_E = I_B + I_C$$

25. വലുപ്പം, ഡോപിംഗ് അളവ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളെ എമിറ്റർ, ബേസ്, കളക്ടർ മേഖലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
26. (a) ഒരു ഓപ്-ആംപിൾ ഇൻവെർട്ടീറ് ക്രിമീകരണം വരയ്ക്കുക. (2)
 (b) ഇൻവെർട്ടീറ് ക്രിമീകരണത്തിലുള്ള ഓപ്-ആംപിൾ ഗൈനിൻ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം എഴുതുക. (1)
27. ഒരു ഓപ്-ആംപിൾ പ്രധാന മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം ?
28. ഒരു ആൻഡ് ഗ്രേറ്റീൾ സിംപൽ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫോർമേറ്റ് ഓട്ടപ്പുക് സമവാക്യം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുക.
29. ഒരു ഗാൽവനോ മീറ്ററിനെ വോൾട്ടമീറ്ററായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സെർക്കിറ്റീസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക.
- 30 മുതൽ 37 വരെയുള്ള പ്രോദ്യുക്കളിൽ എത്തെങ്കിലും 5 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.
 4 സ്കോർ വിതാം. (5 × 4 = 20)**
30. സിംഗിൾ ഐടിപ്പിച്ചിത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് 100 Ω റിസിസ്റ്ററുള്ള സെർക്കിറ്റീൽ 300 V പവർസ്സെല്ലെ നൽകുകയാണെങ്കിൽ.
 (a) സെർക്കിറ്റീസ് എഫക്ടീവ് റിസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്. (2)
 (b) സെർക്കിറ്റീലുടെയുള്ള ആകെ കരണ്ട് എത്ര ? (2)
31. ഒരു AC സിഗ്നലിനെ $V = 141 \sin 314 t$ എന്ന സമവാക്യം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
 (a) പരമാവധി വോൾട്ടേജ് മൂല്യം എത്ര ? (1)
 (b) വോൾട്ടേജിന്റെ rms മൂല്യം എത്ര ? (1)
 (c) സിഗ്നലിന്റെ പ്രീക്കുൺസി എത്ര ? (2)
32. ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം സെർക്കിറ്റീസ് സഹായത്തോടെ വിശദീകരിക്കുക.
 $I_E = I_B + I_C$ എന്നത് വിശദമാക്കുക.

33. (a) Draw the circuit diagram, input and output waveforms of a half wave rectifier. (2)
(b) Explain its working. (2)
34. (a) Draw a circuit diagram of a rectifier with two diodes and a centre-tap transformer.
Show its input and output waveforms. (3)
(b) What is the peak inverse voltage of a centre-tap full wave rectifier ? (1)
35. (a) Draw a neat circuit diagram of a RC phase shift oscillator. (2)
(b) What are the functions of RC sections in this circuit ? (2)
36. (a) Why do we call NAND gate and NOR gate as universal gates ? (1)
(b) Draw the symbol, output expression and truth table of a NAND gate. (3)
37. (a) How does an ‘XOR’ gate differs from ‘OR’ gate in terms of their outputs ? (2)
(b) Draw the symbol and output expression of an XOR gate. (2)

33. (a) ഒരു ഹാർഡ്വേവ് റെക്ഷിപ്പയറിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക. അതിന്റെ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്‌പുട്ട് വോവ്ഹോമുകളും വരയ്ക്കുക. (2)
- (b) ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം വിശദമാക്കുക. (2)
34. (a) രണ്ട് ഡാന്റാസ്യുകളും ഒരു സെൻസർ-ടാപ് ട്രാൻസിസ്റ്റർമരും ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഫൂൾ വോവ് റെക്ഷിപ്പയറിന്റെ സെർക്കിട്ട് വരയ്ക്കുക. അതിന്റെ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്‌പുട്ട് വോവ്ഹോമുകളും കാണിക്കുക. (3)
- (b) ഒരു സെൻസർ-ടാപ് ഫൂൾ-വോവ് റെക്ഷിപ്പയറിന്റെ പീക്-ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? (1)
35. (a) ഒരു RC ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേററിന്റെ സെർക്കിറ്റ് ചിത്രം വരയ്ക്കുക. (2)
- (b) ഈ സെർക്കിട്ടിലെ RC മേഖലകളുടെ ധർമ്മം എന്ത്? (2)
36. (a) NOR ഗൈറ്റ്, NAND ഗൈറ്റ് എന്നിവയെ നാം യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രൂകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? (1)
- (b) ഒരു NAND ഗൈറ്റിന്റെ സിന്പൽ, ഔട്ട്‌പുട്ട് സമവാക്യം, ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നിവ വരയ്ക്കുക. (3)
37. (a) ഔട്ട്‌പുട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ‘XOR’ ഗൈറ്റ് ‘OR’ ഗൈറ്റുമായി എന്നെന്ന വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? (2)
- (b) ഒരു XOR ഗൈറ്റിന്റെ സിന്പൽ, ഔട്ട്‌പുട്ട് സമവാക്യം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുക. (2)

